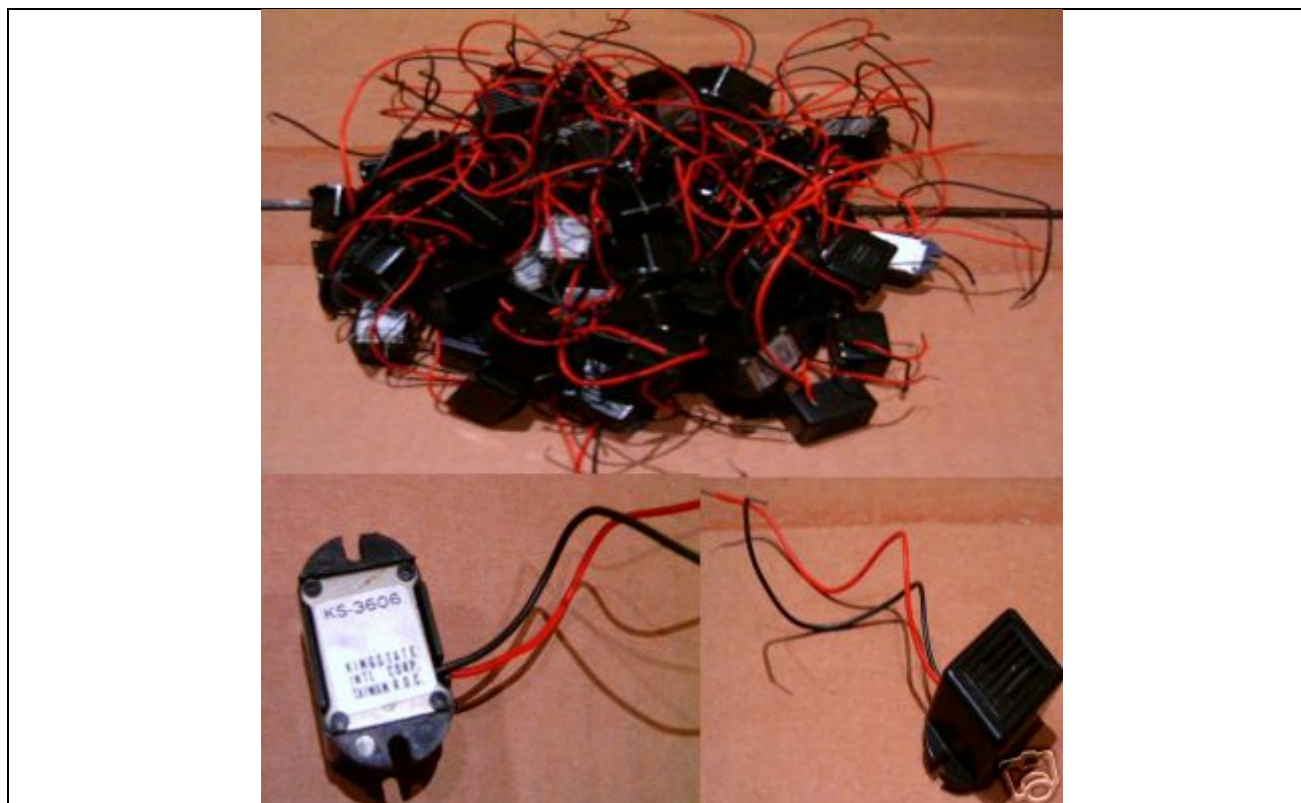


A quanti di voi sarà capitato di dimenticare le luci accese e trovare al ritorno la batteria della propria auto senza una lacrima di corrente?

Ecco a voi uno schemino semplice ed economico per non rimanere a piedi quando si dimenticano le luci accese e l'auto non provvede, quando si spegne il quadro, ad avvertire o a spegnerle in automatico.

In qualsiasi negozio di elettronica o in un qualsiasi ipermercato al reparto accessori per automobili, trovate un buzzer del seguente tipo (importante è che sia 12 volts) dal costo di manco 3€.




Dal polo positivo della batteria fate arrivare un cavo a sezione maggiore fino al relè e poi lo stesso cavo fatelo ripartire al positivo del buzzer.

Il negativo del buzzer lo prendete da un qualsiasi punto della carrozzeria dove andrete a fissarlo oppure da un qualsiasi negativo che vi viene facile trovare se disponete il buzzer in qualche angolo del cruscotto.

Stavolta per alimentare il relè vi occorrerà collegare il negativo o con la plafoniera o con il pulsantino dello sportello mentre il positivo deve arrivare dal devioluci e precisamente da quello delle luci di posizioni o come nella guida precedente dal positivo della lampadina della presa accendisigari. In questa maniera quando si avrà il verificarsi di due eventi, ovvero luci accese ed apertura dello sportello (dal pulsantino o dall'accensione della luce della plafoniera), il buzzer inizierà a suonare ricordandovi di spegnere le luci.

Ecco lo schemino

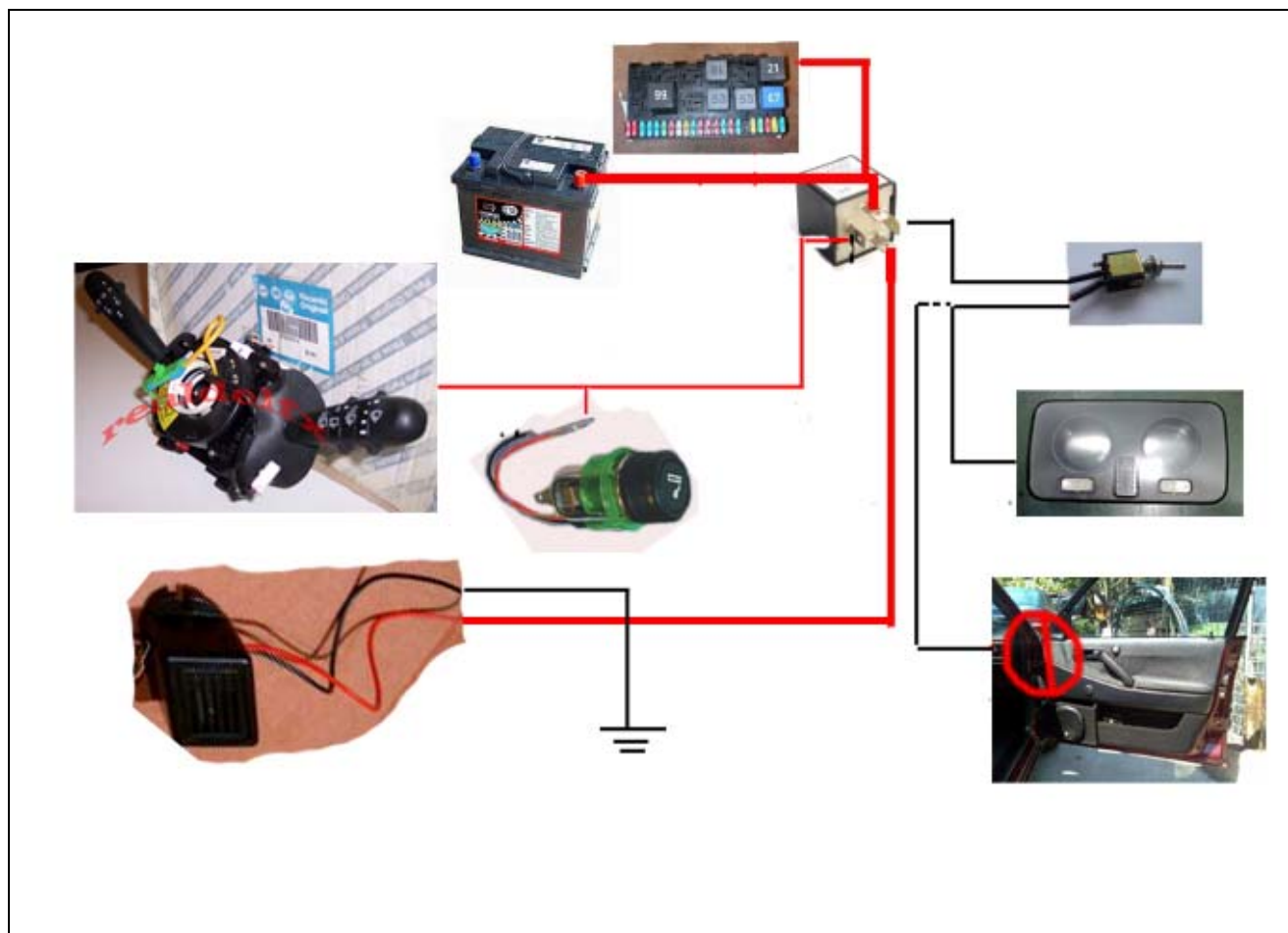

Buon divertimento, Celicaered